
[IT CookBook] 260개의 핵심 개념으로 이해하는 기초 전기전자 에센스


[연습문제 답안 이용 안내]

- 본 연습문제 답안의 저작권은 한빛아카데미(주)에 있습니다.
- 이 자료를 무단으로 전제하거나 배포할 경우 저작권법 136조에 의거하여 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있고 이를 병과(併科)할 수도 있습니다.

Chapter 03 직류회로

3.1

Ans)

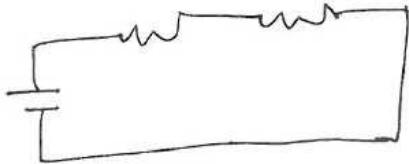

3.2

Ans) 2537470Ω

3.3

Ans) 전하가 흐르지 못하게 하는 저항이 클수록 전하가 저항을 통과하는 데 소모되는 에너지가 더 많이 소비되기 때문이다.

3.4

Ans) 증명 생략

3.5

Ans) ① 1A

② 전압을 $\frac{1}{2}$ 로 줄이거나 저항을 2배로 증가시킨다.

3.6

Ans) 1500Ω

3.7

Ans) (a) $R_T = 59200 \Omega$

(b) $V_T = 296 \text{ V}$

(c) $V_1 = 10 \text{ V}, V_2 = 235 \text{ V}, V_3 = 50 \text{ V}, V_4 = 1 \text{ V}$

(d) $P_1 = 0.05 \text{ W}, P_2 = 1.175 \text{ W}, P_3 = 0.25 \text{ W}, P_4 = 0.005 \text{ W}$

(e) $P = 1.48 \text{ W}$

(f) I_T 와 V_T 를 이용해 구한 소비전력과 (d)에서 구한 소비전력은 같다.

3.8

Ans) 0.333Ω

3.9

Ans) 2A

3.10


Ans) 5 W

3.11

Ans) 20Ω

3.12

Ans) (a)

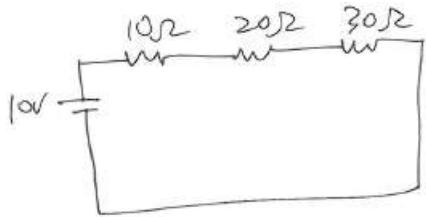

(b) 60Ω

(c) $I_{10} = 0.167\text{ A}$, $I_{20} = 0.167\text{ A}$, $I_{30} = 0.167\text{ A}$

(d) $P_{10} = 0.279\text{ W}$, $P_{20} = 0.558\text{ W}$, $P_{30} = 0.837\text{ W}$

(e) $P_T = I_T \cdot V = 0.167 \cdot 10 = 1.67\text{ W}$

$$P_T = P_{10} + P_{20} + P_{30} = 0.279 + 0.558 + 0.837 = 1.67\text{ W}$$

3.13

Ans) (a) $35000\mu\text{s}$

(b) 28.57Ω

3.14

Ans) ① 직렬연결: 저항의 양단에 하나의 지로만 연결
 ② 다수의 지로로 연결, 저항의 각 접점에 다수의 지로가 연결

3.15

Ans)



3.16 ※문제가 잘못되었습니다. 10Ω 저항 네 개 → 10Ω 저항 다섯 개

Ans)



3.17

Ans) 14.8Ω

3.18

Ans) 15.21Ω

3.19

Ans) 16.36Ω

3.20

Ans) (a) $16.67\text{k}\Omega$

- (b) $I_1 = 2\text{ mA}$, $I_2 = 1\text{ mA}$, $I_3 = 3\text{ mA}$, $I_4 = 3\text{ mA}$
- (c) $V_1 = 20\text{ V}$, $V_2 = 20\text{ V}$, $V_3 = 15\text{ V}$, $V_4 = 15\text{ V}$
- (d) $P_1 = 40\text{ mW}$, $P_2 = 20\text{ mW}$, $P_3 = 45\text{ mW}$, $P_4 = 45\text{ mW}$

3.21

Ans) (a) $25\text{k}\Omega$

- (b) $I_1 = 10\text{ mA}$, $I_2 = 5\text{ mA}$, $I_3 = 5\text{ mA}$, $I_4 = 2.5\text{ mA}$, $I_5 = 2.5\text{ mA}$
- (c) $V_1 = 200\text{ V}$, $V_2 = 50\text{ V}$, $V_3 = 25\text{ V}$, $V_4 = 25\text{ V}$, $V_5 = 25\text{ V}$
- (d) $V_T = 250\text{ V}$
- (e) $P_1 = 2\text{ W}$, $P_2 = 0.25\text{ W}$, $P_3 = 0.75\text{ W}$, $P_4 = 0.0625\text{ W}$, $P_5 = 0.0625\text{ W}$

Chapter 04 직류회로 해석

4.1

Ans) 생략

4.2

Ans) (a), (b) $V_1 = 25V$, $I_1 = 2.5A$

$$V_2 = 25V, I_1 = 833.3mA$$

$$V_3 = 25V, I_3 = 1.667A$$

4.3

Ans) (a), (b) $V_1 = 1.071V$, $I_1 = 21.43mA$

$$V_2 = 11.07V, I_1 = 442.9mA$$

$$V_3 = 13.93V, I_3 = 464.3mA$$

4.4

Ans) 단락, 개방, 0, ∞

4.5

Ans) (a), (b) $V_1 = 1.667V$, $I_1 = 16.67mA$

$$V_2 = 6.667V, I_1 = 33.33mA$$

4.6

Ans) (a) $V_1 = 14.29nV$, $I_1 = 7.143nA$

(b) $V_2 = 10V$, $I_2 = 2A$

4.7

Ans) $V_1 = 20.56V$, $I_1 = 1.371A$

$$V_2 = 1.218V, I_2 = 406.1mA$$

$$V_3 = 10.66V, I_3 = 1.777A$$

$$V_4 = 28.78V, I_4 = 1.371A$$


$$V_5 = 8.122V, I_5 = 406.1mA$$

4.8


- Ans)* $V_1 = 11.67V$, $I_1 = 1.17A$
 $V_2 = 9.38V$, $I_2 = 625mA$
 $V_3 = 23.33V$, $I_3 = 1.17A$
 $V_4 = 15.63V$, $I_4 = 625mA$

4.9

- Ans)* (a)

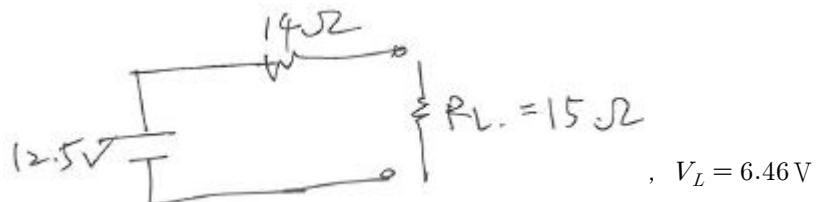

(b)

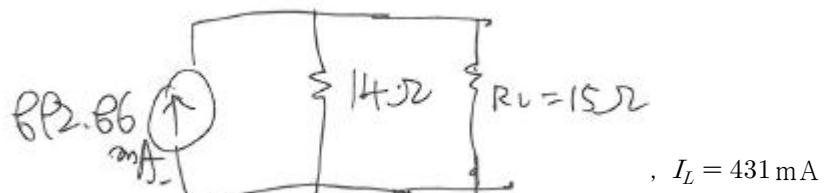

(c)




(d)



4.10

- Ans)* (a)

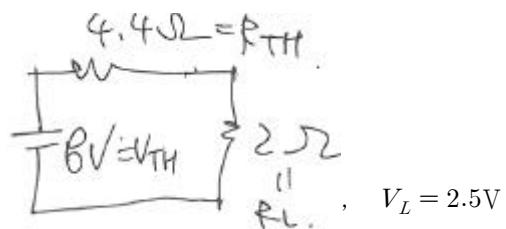

(b) $I_L = 1.25A$

4.11

Ans) 전압원, 테브난 등가저항, 직렬회로, 전류원, 노턴 등가저항, 병렬회로

4.12

- Ans)* 6Ω 8Ω
 $12V$ $15V$
 2Ω
 $3V$

4.13

Ans) $1.33k\Omega$

4.14

Ans) $0 \sim 0.12V$

Chapter 05 교류회로

5.1

Ans) $A = 5.83$, $\omega = 10$, $\theta = -211^\circ$

5.2

Ans) 전류가 전압보다 100도 앞선다.

5.3

Ans) 평균전압 : $100[V]$, 유효전압 : $200/\sqrt{3}[V]$

5.4

Ans) 첨두값 : $0.6[V]$, 첨두-첨두값 : $1.2[V]$, rms 값 : $0.42[V]$

5.5

Ans) 크기 : $8[V]$, 주기 : $40[\mu s]$, 주파수 : $25[kHz]$

5.6

Ans) $3.47[V]$, $10[V]$, $-15.32[V]$, $-17.32[V]$

5.7


Ans) 전압 : $41.2\cos(\omega t - 0.245)[mV]$, 주파수 $200[kHz]$

5.8

Ans) $5\cos(120\pi t + 45^\circ)$

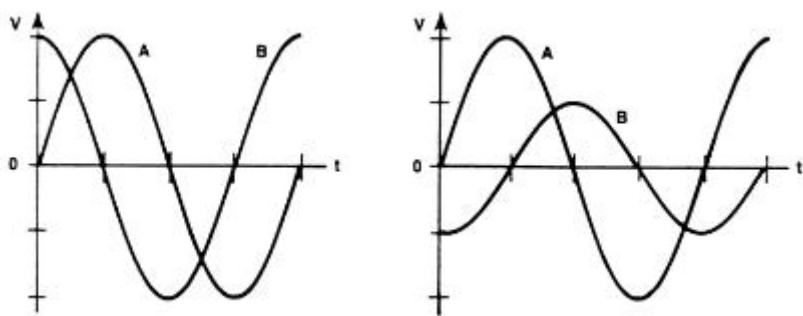5.9

Ans) ① B가 A에 비해 90도 앞선다.
② A가 B에 비해 90도 앞선다.



5.10

Ans) 선로전압 : 400[V] 위상전압 : 230.94[V] 선로전류 : 23.094[A],
위상전류 : 23.094[A] 전력인자 : 0.5 능동소비전력 : 8000[W]

Chapter 06 커패시터와 인덕터

6.1


Ans) 유전율 : 5

6.2 ※그림 (b)에 t가 빠졌습니다(ϵ_r 의 폭).

$$\text{Ans)} \quad (a) \quad \epsilon_0 \frac{A_1}{d} + \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A_2}{d} \quad (b) \quad \epsilon_0 \frac{A_1}{d} + \epsilon_0 \frac{A_2}{[d - (t - t/\epsilon_r)]}$$

6.3

Ans)

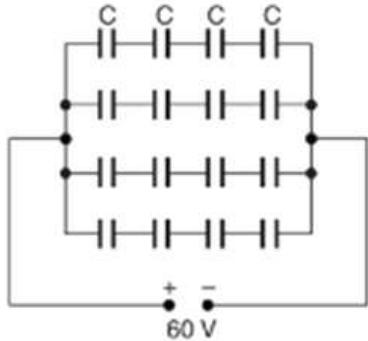

6.4

Ans) $16.13 \mu\text{F}$

6.5

Ans) $Q_1 = 178 \mu\text{C}$, $Q_2 = 89 \mu\text{C}$

6.6

Ans) 공진주파수 : 159kHz

6.7

Ans) $\mu_0 (N/l)^2 \pi R^2 l$

6.8

Ans) $V_R = 141.4 \sin(2\pi \times 50t) [\text{V}]$, $V_L = 141.4 \sin(2\pi \times 50t + 90^\circ) [\text{V}]$

6.9

Ans) $\mu_0 N^2 \frac{A}{l}$ $A = h(b-a), l = 2\pi a$

6.10

Ans) 1.5H

6.11

Ans) 전류 : $10 \angle 90^\circ$ [A], 전력 : 5000[W]

6.12

Ans) $0.181 \angle -118.62^\circ$

6.13

Ans) $i_C(t) = 3.4 \cos(60\pi t + 45^\circ)$ [mA]

6.14

Ans) $Z_{eq} = 21.54 \angle -21.8^\circ$ [kΩ] $I_3 = 9.28 \angle -68.2^\circ$ [mA]

6.15

Ans) $Z = 1.58 \angle -18.44^\circ$ [Ω] $Y = 0.125 \angle -53.13^\circ$ [S]

